
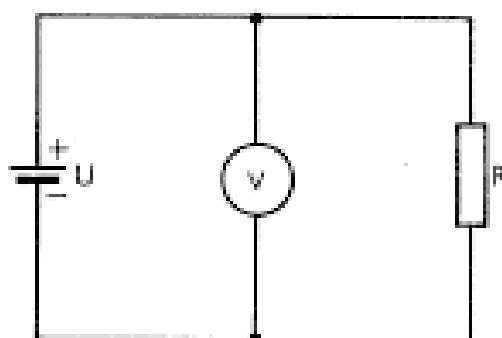
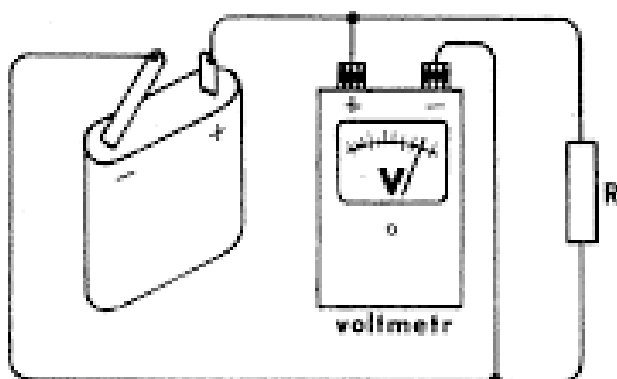
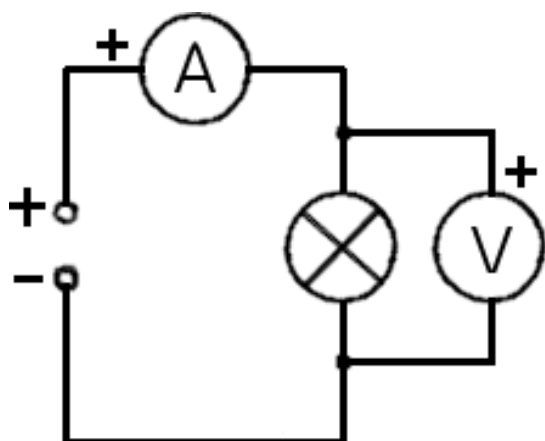



Elektrické napětí (stejnosměrné)

Značka: **U**

Jednotka: **V (volt)**.....užívají se i mV, kV, ale pro nás ne nijak moc.....

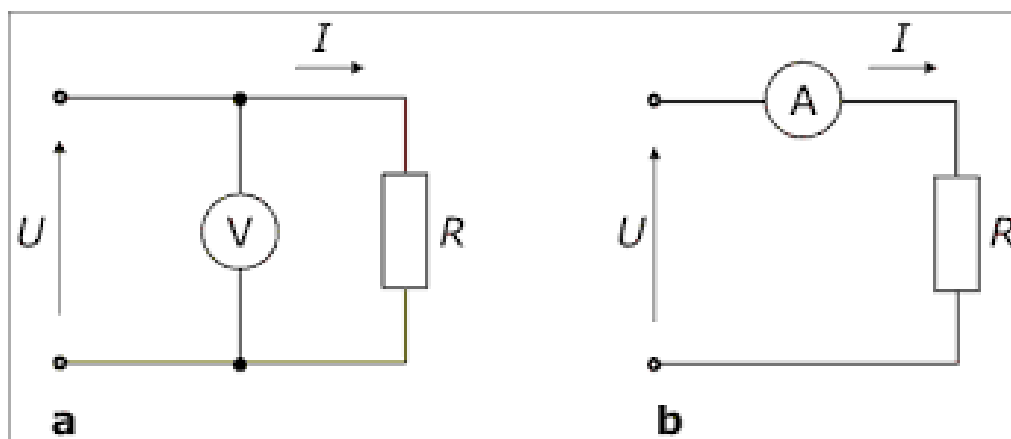Napětí v obvodu měříme **voltmetrem** a zapojujeme ho **paralelně**.



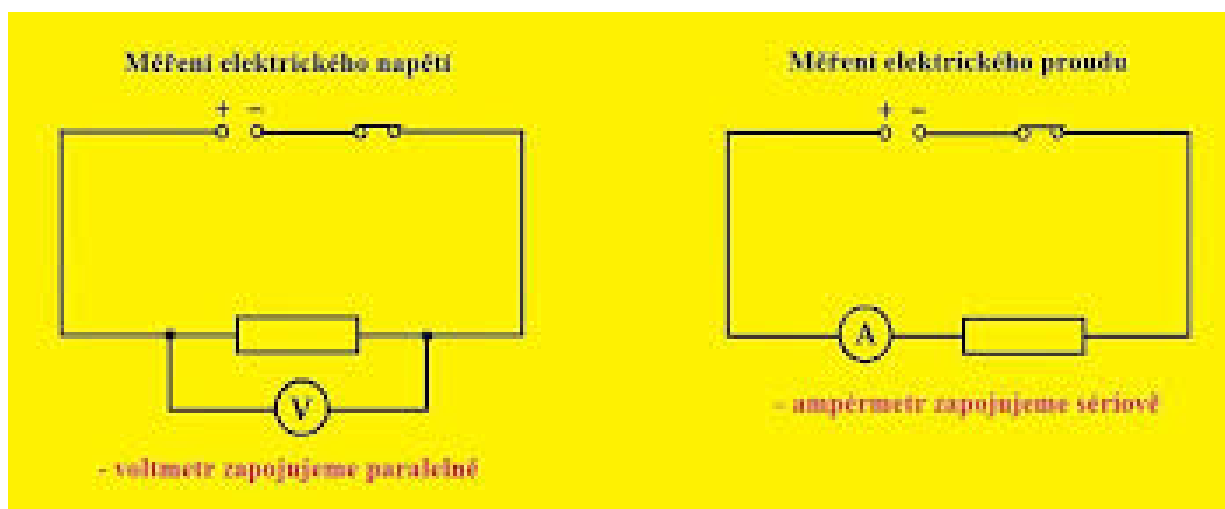

.....v podstatě můžeme užívat stejný multifunkční přístroj jako k měření stejnosměrného elektrického proudu, ale musíme přepnout rozsah a zapojit jinak, to ale se musíme naučit až ve škole prakticky.....to by takto nemělo cenu.....

Zdroje elektrického napětí

Baterie jednorázové



Akumulátorové baterie dobíjecí



Síťový zdroj