
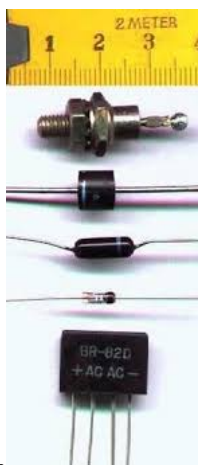


.....velmi významnou součástí, která využívá PN přechod, je


Polovodičová dioda

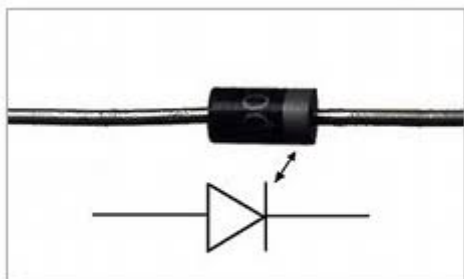

....může vypadat velmi různě....




Schématická značka

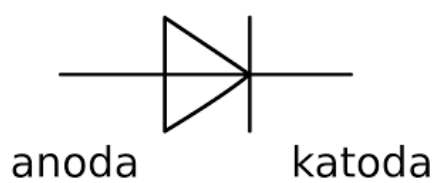

Jak využívá PN přechodu?


Polovodičová dioda - konstrukce

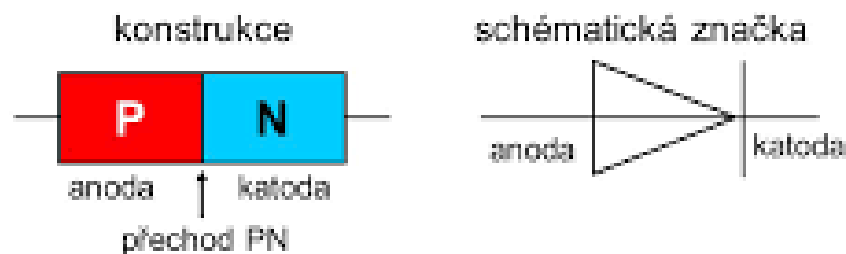

Mění se proud procházející diodou při změně polarity zdroje napětí?


[Zpět](#)

[Pokračovat](#)

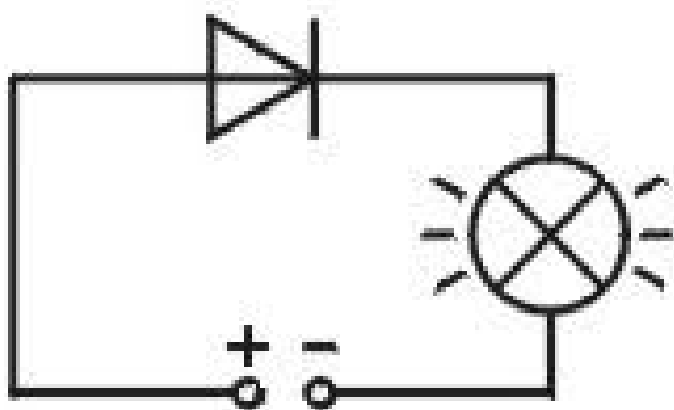

Propustný směr

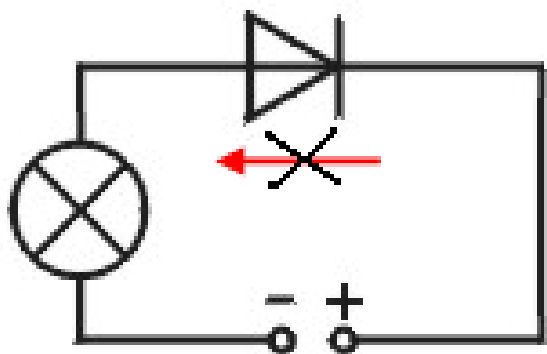.....je-li zapojena dioda ve stejnosměrném napětí takto, propouští elektrický proud, žárovka svítí



Závěrný směr

...je-li dioda zapojena takto,
stejnosměrný elektrický proud nepropouští, žárovka nesvítí

.....jaký je význam toho všeho si povíme až někdy příště.....

